Reporte de electricidad #1 Unidad

Nombre: Iker Antonio Criollo Valarezo

Ciclo: 1ro Computación


Semana: 4

Resumen:

En la quinta semana, aprendimos a trabajar con circuitos mixtos serie-paralelo, y las fuentes de voltaje y corriente


Circuitos Mixtos

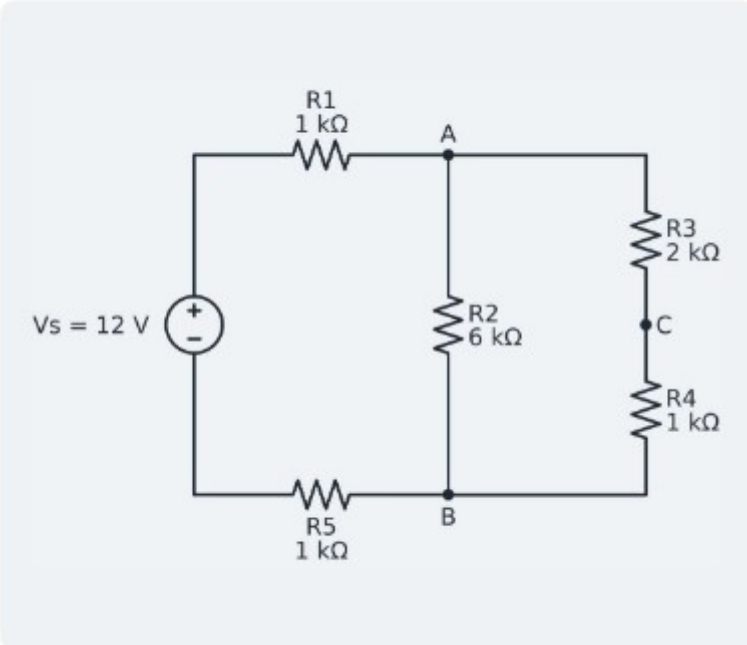En los circuitos mixtos se combinan elementos en serie y paralelo



Para resolver este tipo de circuitos comenzamos resolviendo desde la parte mas lejana de la fuente

Fuente de Voltaje/Corriente

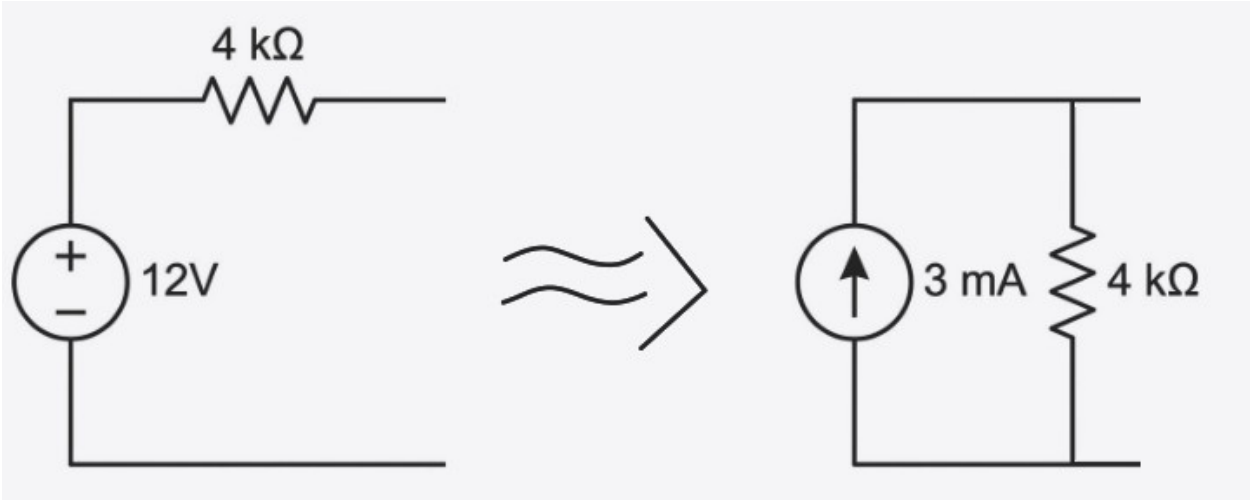

Ambos casos son los mismos circuitos, pero para representar una fuente de corriente la resistencia interna se coloca en paralelo, a diferencia de la fuente de voltaje donde va en serie