Resumen Semanal de Electricidad

Nombre: Iker Antonio Criollo Valarezo


Ciclo: 1ro Computación

Semana: 3

Resumen:


En esta tercera semana, aprendimos sobre los circuitos en serie y como identificarlos, tambien aprendimos los conceptos de Nodo, Rama, Lazo, Malla, a como calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie, y por ultimo aprendimos sobre la ley de voltajes de kirchhoff.

Circuito en Serie

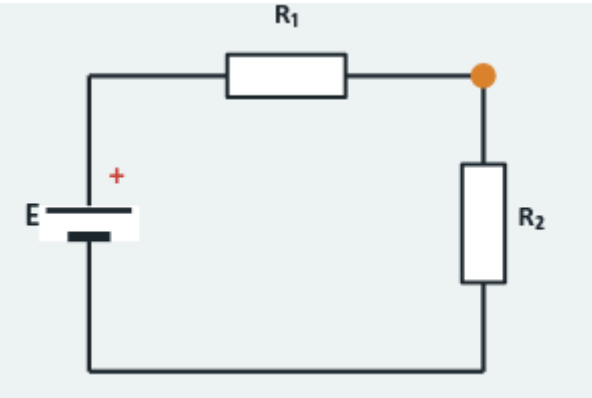


NODO

Es la unión entre dos o mas elementos

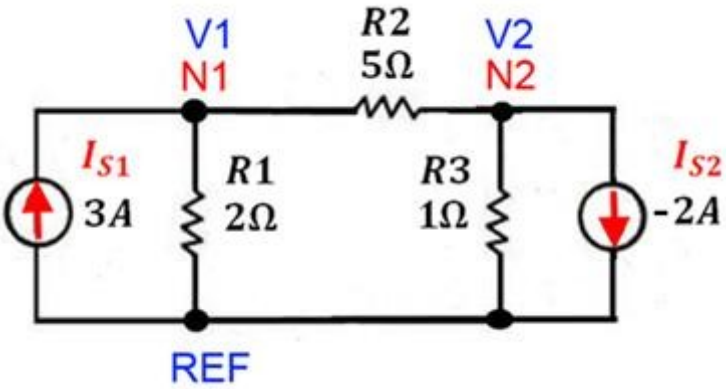


RAMA

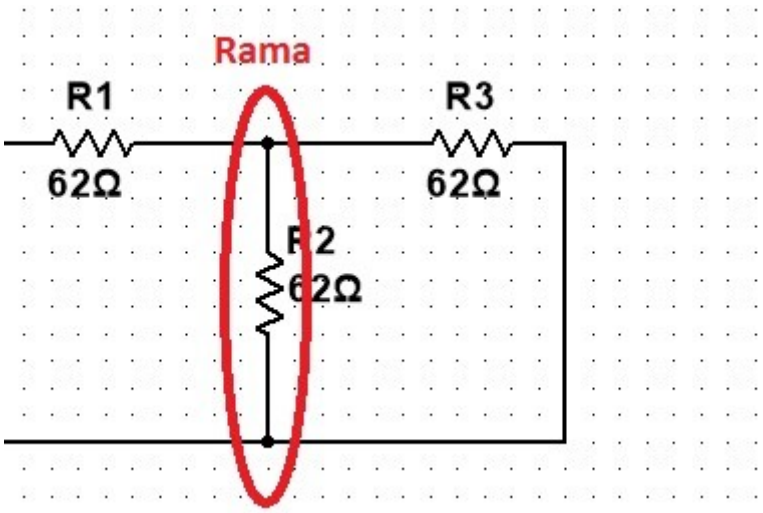Camino entre dos nodos donde circula un sola corriente




LAZO

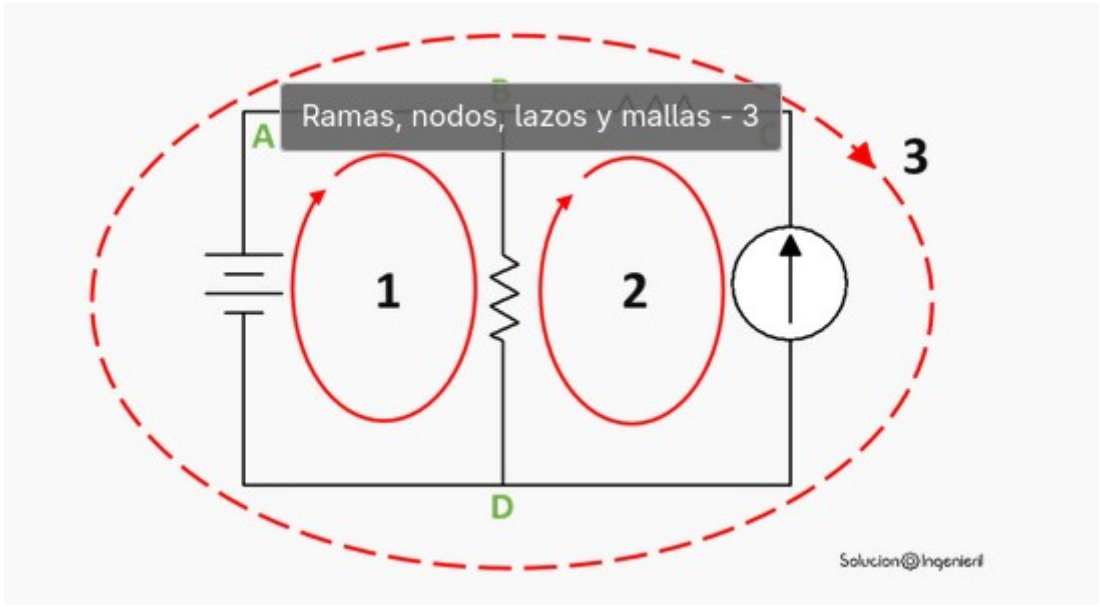Cualquier trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un mismo nodo



MALLA

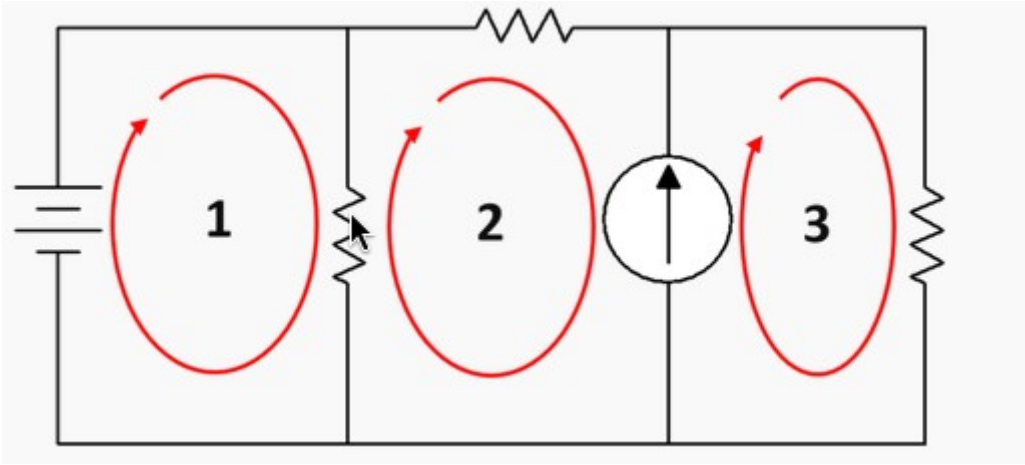Lazo que contiene otros lazos en su interior



Resistencia equivalente en serie

La resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Ley de Voltaje de Kirchoff

La ley establece que la sumatoria de los voltajes de salida es igual a la sumatoria de los voltajes de entrada

$$\sum V_e = \sum V_s$$