Resumen Semanal de Electricidad

Nombre: Iker Antonio Criollo Valarezo

Ciclo: 1ro Computación


Semana: 5

Resumen:

En la quinta semana, aprendimos a como trabajar y resolver correctamente circuitos mixtos, que combinan elementos en serie y en paralelo, por ultimo también vimos sobre como se pasa de una fuente de voltaje a una fuente de corriente y como su resistencia interna cambia de seria a paralelo según el caso


Circuitos Mixtos

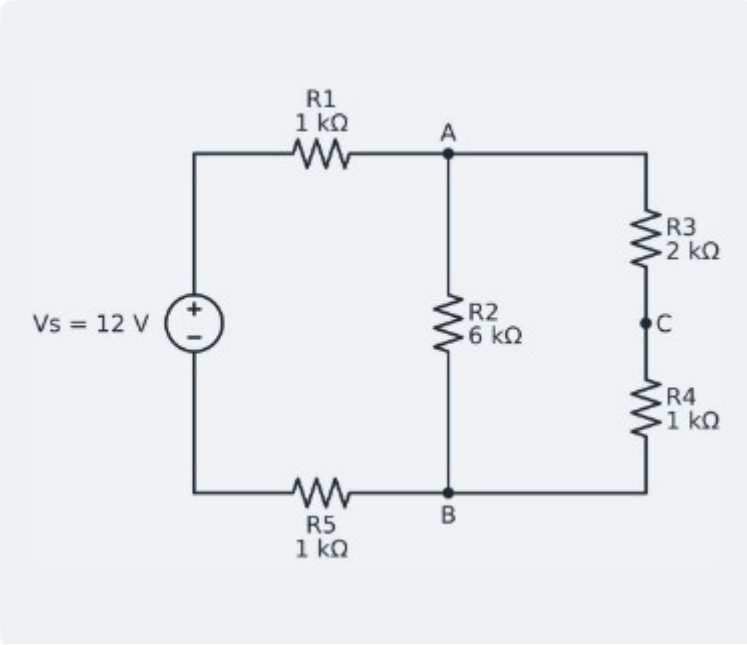En los circuitos mixtos se combinan elementos en serie y paralelo



Para resolver este tipo de circuitos comenzamos resolviendo desde la parte mas lejana de la fuente

Fuente de Voltaje/Corriente

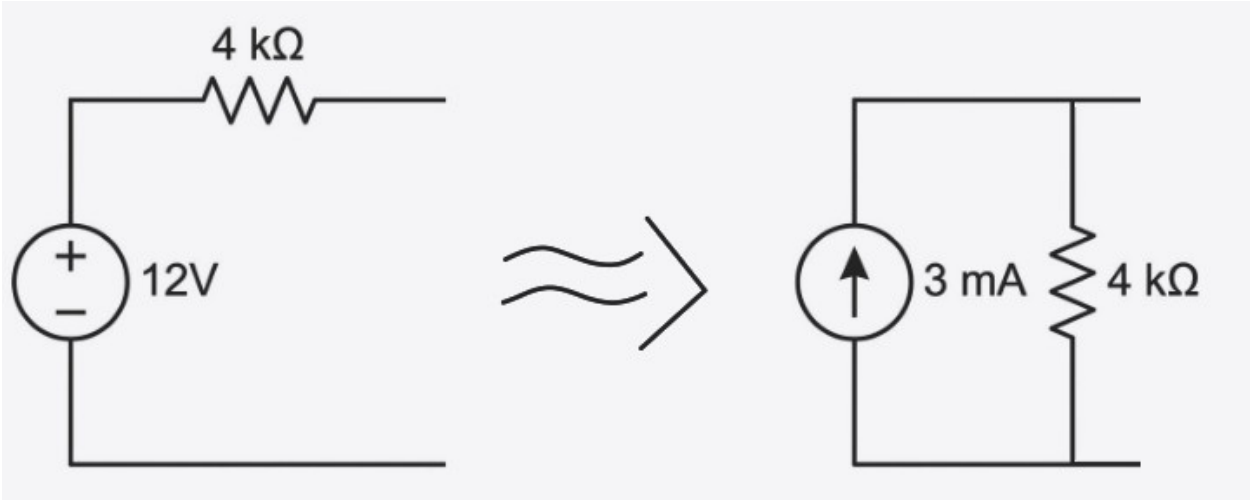

Ambos casos son los mismos circuitos, pero para representar una fuente de corriente la resistencia interna se coloca en paralelo, a diferencia de la fuente de voltaje donde va en serie